 


UART. Создание стекового калькулятора


Artem Voronov, Roman Voronov, Rafael Ilyasov

UART


UART - universal asynchronous receiver-transmitter (универсальный асинхронный приёмопередатчик)



RS232

 



FPGA

 


USART

USART - универсальный
синхронный/асинхронный
приёмо/передатчик


USART в синхронном режиме:

  

USART в асинхронном режиме:

 

Формат кадра UART

 


Свойства:

- Состояние IDLE (отсутствие сигнала) - логическая единица.
- Передача слова начинается со стартового бита - логический ноль.
- Младший бит впереди (*little-endian*).
- После передачи одного слова данных идёт стоп бит - логическая единица.

Короткая запись параметров UART:

9600/8-N-1

- Число до черты указывает на скорость UART.
- Первая цифра после обозначает количество бит **данных**, обычно от 5 до 9.
- Буква обозначает наличие и тип бита чётности.
 - **N** (No parity) — без бита чётности;
 - **E** (Even parity) — с битом проверки на чётность,
 - **O** (Odd parity) — с битом проверки на нечётность;
- Последняя цифра обозначает длительность стоп-бита. Встречаются значения 1, 1.5 и 2.

 

Параметры UART: скорость передачи

- Скорость работы UART измеряется в бодах, а скорость передачи полезных данных — в битах/секунду.

Boud rate	Time required to transfer 1 KiB over UART 8-N-1
9600	1067 msec.
19200	533 msec.
38400	267 msec.
57600	178 msec.
115200	88.9 msec.
1 Mbit	10.24 msec.

Скорость передачи данных в битах в секунду:

$$V_{bit} = \frac{d}{d+1+s+p} V_{UART}$$


где:

- V_{UART} — скорость UART (например: 9600, 115200), бод;
- d — количество бит данных;
- s — количество стоповых бит;
- p — количество бит четности, $p = 1$ если бит четности присутствует, или $p = 0$ если бит четности отсутствует;
- единица в знаменателе отражает наличие стартового бита.

Параметры UART: бит чётности (не обязательно)


- Используется для обнаружения ошибок.
- **N** - Отсутствует (*None*): без бита чётности.
- **E** - Чётное равенство (*Even parity*): количество 1_ц должно быть **чётно**.
- **O** - Нечётное равенство (*Odd parity*): количество 1_ц должно быть **нечётно**.
- **M** - Отмеченный бит (*Mark parity bit*): бит четности всегда равен 1.
- **S** - Пропуск (*Space parity bit*): бит четности всегда равен 0.

UART 7-**E**-1:

 


Параметры UART: Дуплекс/Симплекс/Полудуплекс

 
- **Симплекс** - данные передаются только в одном направлении.
- **Полудуплекс** - каждая сторона осуществляет передачу, но только по очереди.
- **Дуплекс** - обе стороны могут передавать одновременно.



Симплекс

 

Полудуплекс

 


Дуплекс

Заключение

- **UART** - универсальный асинхронный приёмопередатчик и представляет собой простой двухпроводной протокол для обмена последовательными данными.
- **Асинхронность** означает отсутствие общего тактового сигнала, поэтому на обоих устройствах необходимо настроить одинаковую битовую скорость и параметры кадра.
- **Стартовые и стоповые биты** используются, чтобы указать, где начинаются и заканчиваются пользовательские данные, или для «кадрирования» данных.
- Необязательный **бит четности** может использоваться для обнаружения одноканальных ошибок.
- UART по-прежнему **является широко используемым** протоколом последовательной передачи данных, но в последние годы был заменен в некоторых областях применения такими интерфейсами, как SPI, I2C, USB и Ethernet.

Пример проекта с использованием UART


Calculator RTL viewer:

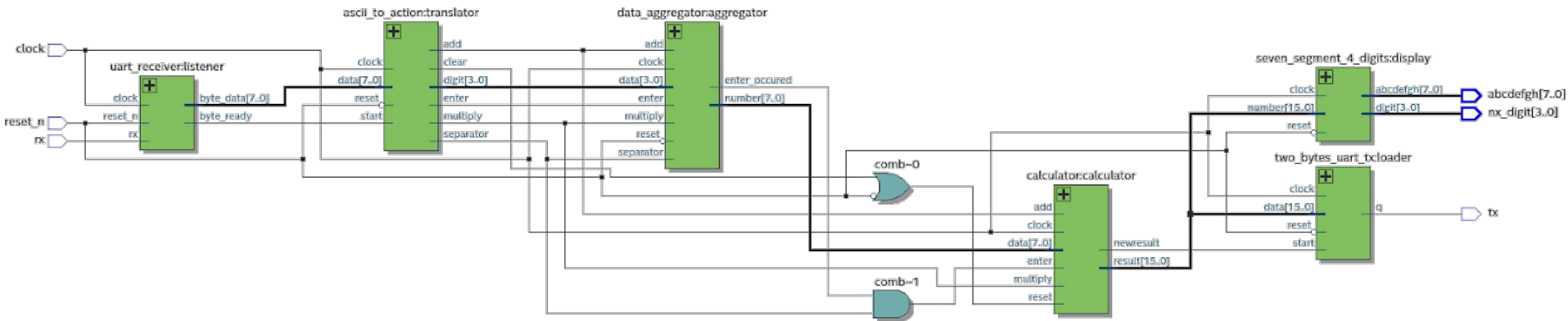

Код для плат предоставлен:

https://github.com/DigitalDesignSchool/2021dev/tree/main/Innopolis%20University/fpga_calculator_with_uart

FSM - uart_receiver

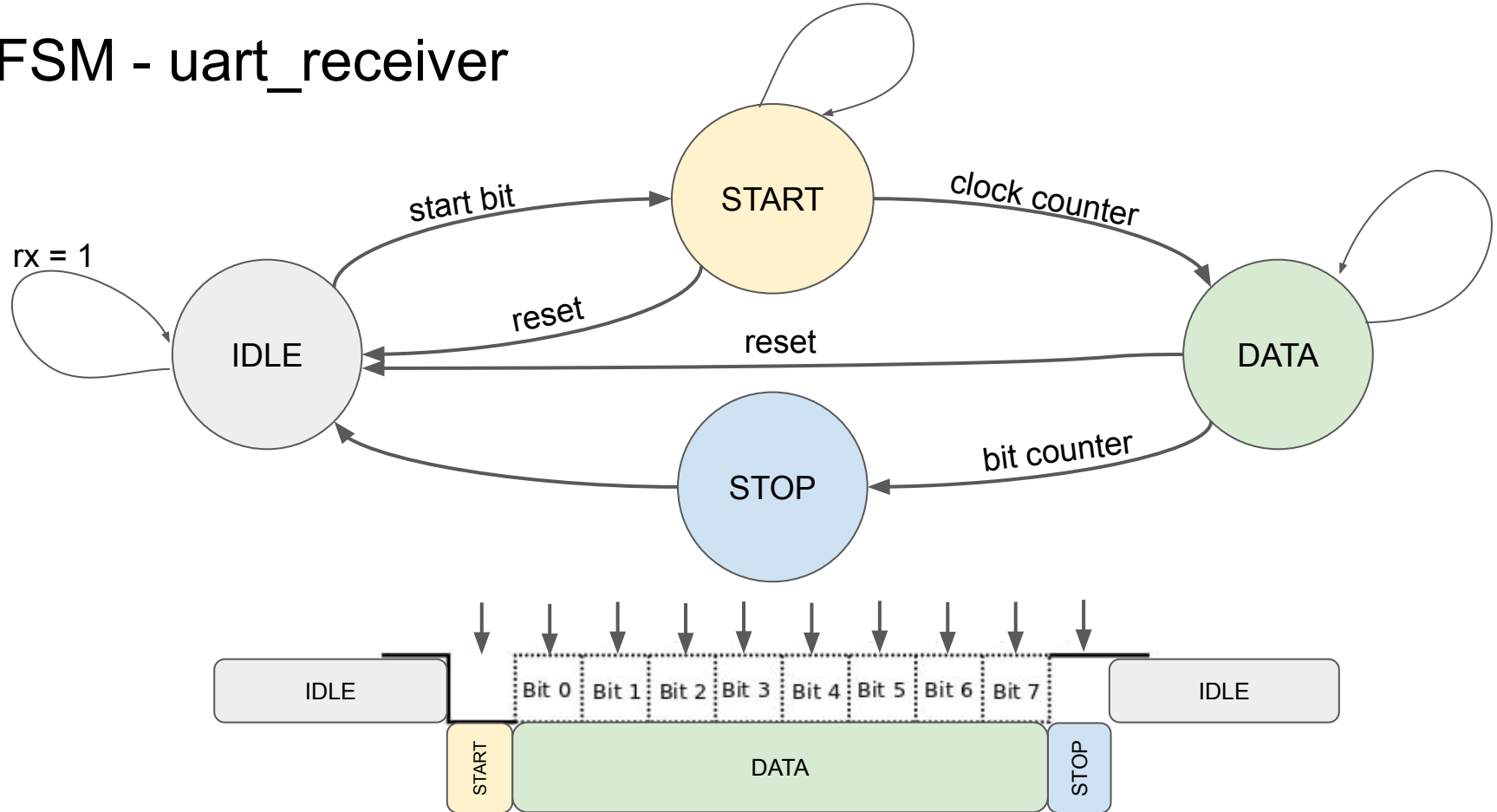

Создание модуля UART receiver

/uart_reciver.sv

```
1 module UART_receiver
2     input clock,
3     input reset_n,
4     input rx,
5
6     output reg [7:0] byte_data,
7     output          byte_ready
8 );
9     parameter clock_frequency = 50000000;
10    parameter baud_rate        = 9600;
11    parameter clock_cycles_in_bit =
12        clock_frequency / baud_rate;
13
14    enum {IDLE, START, DATA, STOP} state;
15    reg [31:0] counter;
16    reg [3:0] bit_count;
17    reg [1:0] rx_filter;
18
19    ...
```


```
18    always @(posedge clock) begin
19
20        if (!reset_n) begin
21            counter <= 0;
22            state <= IDLE;
23            rx_filter <= 0;
24        end else begin
25            rx_filter <= {rx_filter[0], rx};
26
27            case (state)
28                ...
29                IDLE: begin ... end
30                START: begin ... end
31                DATA: begin ... end
32                STOP: begin ... end
33
34                ...
35
36                default: state <= IDLE;
37            endcase
38
39        end
40    end
41endmodule
```

Создание модуля UART receiver: State IDLE

/uart_reciver.sv

```
...  
27 rx_filter <= {rx_filter[0], rx};  
28 case (state)  
29  
30     IDLE: begin  
31         byte_ready <= 0;  
32         if (rx_filter == 2'b10) begin //Edge for start bit  
33             state <= START;  
34             bit_count <= 0;  
34             counter <= 0;  
35         end  
36     end  
...
```

DATA:

 


Создание модуля UART receiver: State START


/uart_reciver.sv

```
...  
39 ...  
40 START: begin  
41     counter <= counter + 1;  
42     if ((2 * counter) >= clock_cycles_in_bit)  
43     begin // First shift is a half values  
44         counter <= 0;  
45         state <= DATA;  
46     end  
47 end  
48 ...  
...
```

**DATA
before:**

 


**DATA
after:**

 


Создание модуля UART receiver: State DATA

```
/uart_reciver.v  
  
...  
46 ...  
47 DATA: begin  
48     counter <= counter + 1;  
49     if (counter == clock_cycles_in_bit) begin  
50         counter <= 0;  
51         bit_count <= bit_count + 1;  
52         byte_data <= {rx, byte_data[7:1]}; // LSB  
53     end  
54     if (bit_count == 4'b1000) state <= STOP;  
55 end  
56 ...  
...
```

DATA
before:

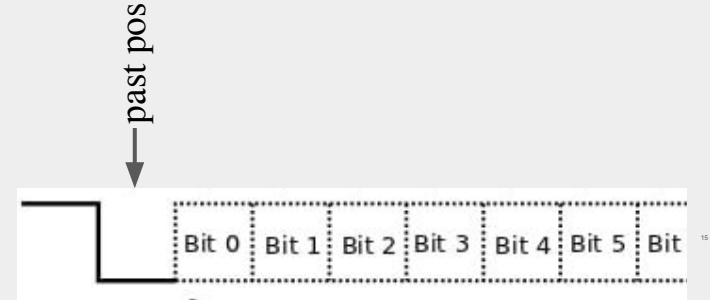


DATA
after:

 

Создание модуля UART receiver: State STOP

```
/uart_reciver.sv
...
case (state)
  IDLE: begin ... end
  START: begin ... end
  DATA: begin ... end
...
56
57  STOP: begin
58      state <= IDLE;
59      byte_ready <= 1;
60  end
61
62      default: state <= IDLE;
63  endcase
64  end
endmodule
```


DATA:

 

RTL viewer of project (uart_transmitter):

Date: 04.03.2022

Project: Calculator_FPGA

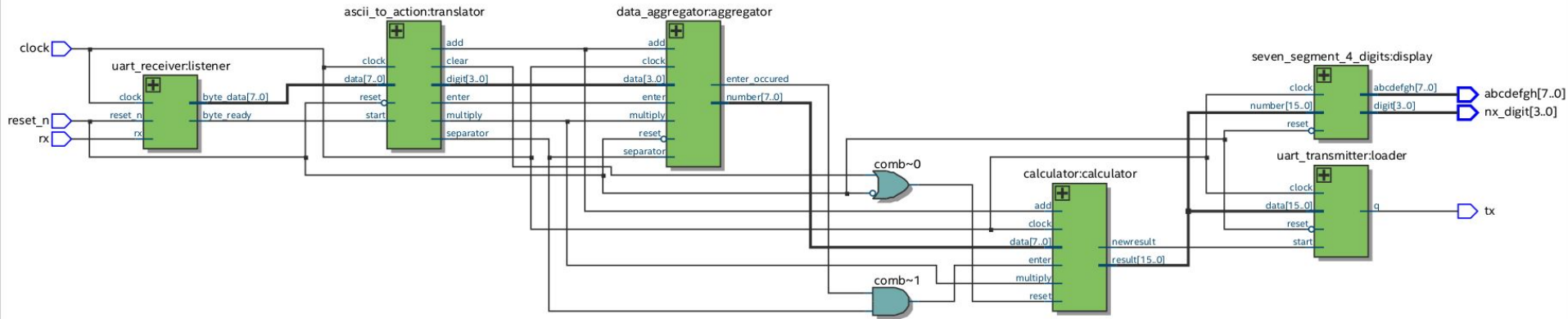

Создание модуля UART transmitter

/uart_tx.sv


```
1 module two_bytes_uart_tx (  
2     input      clock,  
3     input      start,  
4     input      reset,  
5     input [15:0] data,  
6  
7     output reg q,  
8     output      busy  
9 );  
10 parameter clock_frequency = 50000000;  
11 parameter baud_rate      = 9600;  
12 parameter clock_cycles_in_bit = clock_frequency /  
    baud_rate;  
13  
14 reg [12:0] cnt;  
15 reg [3:0] bit_num;  
16  
17 wire bit_start = (cnt == clock_cycles_in_bit);  
18 wire idle = (bit_num == 4'hF);  
19 assign busy = ~idle;  
20  
21 reg byte_state;  
22 wire [7:0] word = byte_state ? data[7:0]:data[15:8];
```

```
23 always @(posedge clock) begin  
24     if (reset) cnt <= 13'b0;  
25     else if (start && idle) cnt <= 13'b0;  
26     else if (bit_start) cnt <= 13'b0;  
27     else cnt <= cnt + 13'b1;  
28 end  
29  
30 always @(posedge clock) begin  
31     if (reset) begin  
32         bit_num <= 4'hf;  
33         byte_state <= 1'b0;  
34         q <= 1'b1;  
35     end else if (start && idle) begin  
36         bit_num <= 4'h0;  
37         byte_stat <= 1'b0;  
38         q <= 1'b1;  
39     end else if (bit_start) begin  
40         case (bit_num)  
41             ...  
57         endcase  
58     end  
59 end  
60 endmodule
```

Создание модуля UART transmitter

/uart_tx.sv

```
40  case (bit_num)
41    4'h0: begin bit_num <= 4'h1; q <= 1'b0; end // start
42    4'h1: begin bit_num <= 4'h2; q <= word[0]; end
43    4'h2: begin bit_num <= 4'h3; q <= word[1]; end
44    4'h3: begin bit_num <= 4'h4; q <= word[2]; end
45    4'h4: begin bit_num <= 4'h5; q <= word[3]; end
46    4'h5: begin bit_num <= 4'h6; q <= word[4]; end
47    4'h6: begin bit_num <= 4'h7; q <= word[5]; end
48    4'h7: begin bit_num <= 4'h8; q <= word[6]; end
49    4'h8: begin bit_num <= 4'h9; q <= word[7]; end
50    4'h9: begin bit_num <= 4'ha; q <= 1'b1; end // finish
51        if (!byte_state) begin
52            byte_state <= 1'b1;
53            bit_num <= 4'h0;
54        end
55    end
56    default: begin bit_num <= 4'hF; end // Stop
57 endcase
```

 


Модуль: ascii_to_action

/ascii_to_action.sv

```
1 case (data)
2     'h30: digit <= 'h0;
3     'h31: digit <= 'h1;
4     'h32: digit <= 'h2;
5     'h33: digit <= 'h3;
6
7     ...
8
9     'h64: digit <= 'hd;
10    'h65: digit <= 'he;
11    'h66: digit <= 'hf;
12
13    'h2a: multiply <= 1'b1; // *
14    'h2b: add <= 1'b1; // +
15    'h0a: separator <= 1'b1; // LF
16    'h0d: separator <= 1'b1; // CR
17    'h20: separator <= 1'b1; // SPACE
18    'h52: clear <= 1'b1; //R (Reset)
19    'h72: clear <= 1'b1; //r (Reset)
20
21    default: error <= 1'b1;
22 endcase
```

ASCII:

0x2B

 


Action:

‘+’



Модуль: data_aggregator

/data_aggregator.sv

```
1 module data_aggregator (  
2     input    clock,  
3     input    reset,  
4     input    enter,  
5     input    add,  
6     input    multiply,  
7     input    separator,  
8     input [3:0] data,  
9  
10    output reg [7:0] number,  
11    output reg enter_occured  
12 );  
13  
14 always @(posedge clock) begin  
15     if (reset) begin  
16         number <= 8'b0;  
17         enter_occured <= 1'b0;  
18     end else if (enter) begin  
19         number <= {number[3:0], data};  
20         enter_occured <= 1'b1;  
21     end else if (add || multiply) begin  
22         enter_occured <= 1'b0;  
23     end else if (separator) begin  
24         number <= 8'b0;  
25     end  
26 end  
27 endmodule
```

 

Демонстрация работы проекта:

  

Инструкция к Задаче №1,2,3 для Linux:

1. Подключить устройство и проверить, что оно определяется правильно, иначе [установить CH340](#).

```
vorart@vorart-T90-TB:~$ ls -la /dev/ttyU*  
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Mar  4 23:52 /dev/ttyUSB0  
vorart@vorart-T90-TB:~$
```

2. Установить CuteCom:

```
$ sudo apt install cutecom
```

3. Запустить программу:

```
$ cutecom
```


4. Выставить настройки для отправки:

Baudrate: 9600

Data bits: 8


Остальные по умолчанию

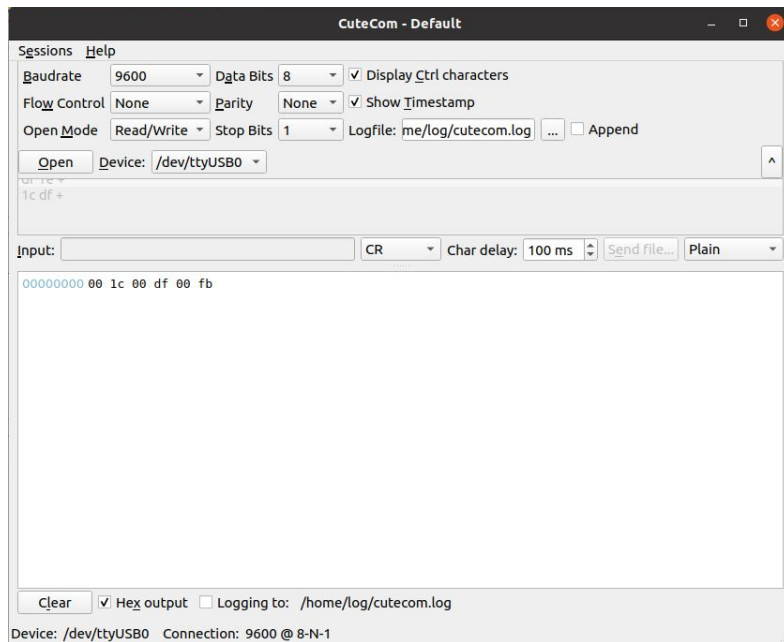5. Выбрать нужное устройство (Device)
6. В поле Input выбрать CR (После отправки идёт бит с возвратом каретки).
7. В самом низу окна установить флаг Hex output
8. Нажать на кнопку Open для открытия канала связи.



Инструкция к задаче №1,2,3 для Windows:

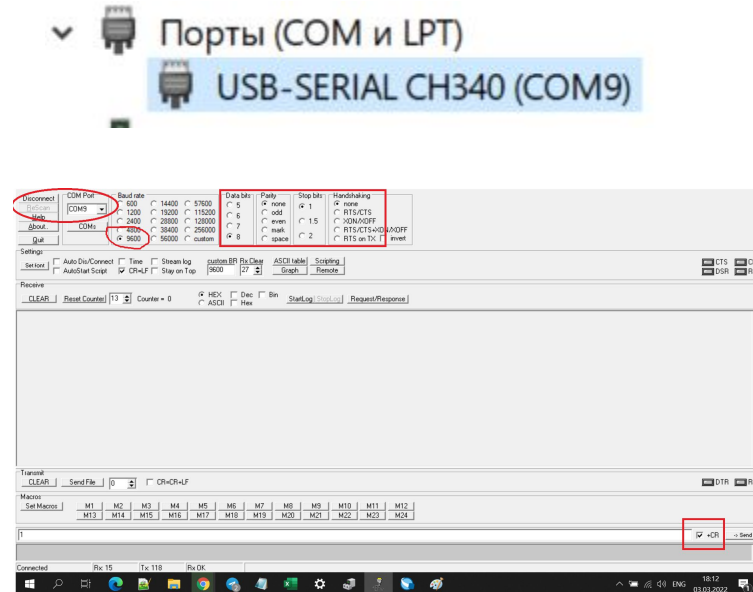1. Установить программу Terminal из:
https://github.com/DigitalDesignSchool/ce2020labs/tree/master/day_8
2. Подключить кабель в USB разъем пк/ноутбука и посмотреть в диспетчере устройств определился ли виртуальный ComPort подключенного преобразователя.
Если же ОС не определила его, то необходимо установить драйвер для микросхемы CH340 из:
https://github.com/DigitalDesignSchool/ce2020labs/tree/master/day_8 После чего, должен виртуальный ComPort определиться в ОС.
3. Запускаем программу Terminal, устанавливаем в ней номер COM (в нашем случае 9).




Задача 1 (20 минут)

Через интерфейс UART (9600/8-N-1) сделать обмен сообщениями с FPGA.

Описание: На компьютере вводят число, которое отправляется на fpga, тот прибавляет 1 к числу и отправляет обратно.

Пример:

 

Обратная польская нотация

Форма записи выражений, в которой операнды расположены перед знаками операций, по другому данный вид записи называют постфиксным.

- $2\ 3\ + \Rightarrow 2 + 3$
- $3\ 2\ 1\ +\ \times \Rightarrow 3 \times (2 + 1)$
- $2\ 1\ +\ 3\ \times \Rightarrow (2 + 1) \times 3$
- $1\ 5\ 2\ +\ 4\ \times\ +\ 3\ - \Rightarrow 1 + (5 + 2) \times 4 - 3$

Преимущества и недостатки

- + Любая формула может быть выражена без скобок, из-за этого постфиксная нотация короче инфиксной;
- + Удобна для вычисления формул в машинах со стеком;
- + Не нужен приоритет операций, в отличие от обычной записи;
Например, в выражении $a+b \times c$, сначала выполняется умножение, а потом сложение, в обратной польской $abc \times +$ читается однозначно;
- Не удобна в использовании для человека, так как операнды могут располагаться на большом расстоянии: $abc \times de + e - ++ \Rightarrow a + b \times c + d + e - e$;
- Практически невозможно оптимизировать выражения, так как для работы доступна только верхушка стека;

Расчет выражения используя стек

Обработка входного символа:

- a. Если на вход подан операнд, он помещается на вершину стека.
- b. Если на вход подан знак операции, то она применяется к последним двум элементам, извлечённым из стека, взятых в порядке добавления. Затем результат выполненной операции кладётся на вершину стека.

Результат вычисления выражения будет лежать на вершине стека.

Пример: 2 3 2 × 5 10 + 10 - + +

На входе операнд, поэтому он помещается на вершину стека.



Пример: 2 3 2 × 5 10 + 10 - + +

На входе операнд, поэтому он помещается на вершину стека.



Пример: 2 3 2 × 5 10 + 10 - + +


На входе операнд, поэтому он помещается на вершину стека.



Пример: 2 3 2 × 5 10 + 10 - + +

На входе оператор, который применяется к двум верхним элементам стека, а результат кладется обратно

$$3 \times 2 = 6$$

 

Пример: 2 3 2 × 5 10 + 10 - + +

На входе операнд, поэтому он помещается на вершину стека.



Пример: 2 3 2 × 5 10 + 10 - + +

На входе операнд, поэтому он помещается на вершину стека.



Пример: 2 3 2 \times 5 10 \pm 10 - + +

На входе оператор, который применяется к двум верхним элементам стека, а результат кладется обратно

$$5 + 10 = 15$$



Пример: 2 3 2 × 5 10 + 10 - + +

На входе операнд, поэтому он помещается на вершину стека.



Пример: 2 3 2 × 5 10 + 10 _ + +

На входе оператор, который применяется к двум верхним элементам стека, а результат кладется обратно

$$15 - 10 = 5$$

10
15
6
2

Пример: 2 3 2 × 5 10 + 10 - ± +

На входе оператор, который применяется к двум верхним элементам стека, а результат кладется обратно

$$6 + 5 = 11$$



Пример: 2 3 2 × 5 10 + 10 - + ±

На входе оператор, который применяется к двум верхним элементам стека, а результат кладется обратно


$$2 + 11 = 13$$



Ответ: 13

Реализация стекового калькулятора

RTL viewer of project: Calculator

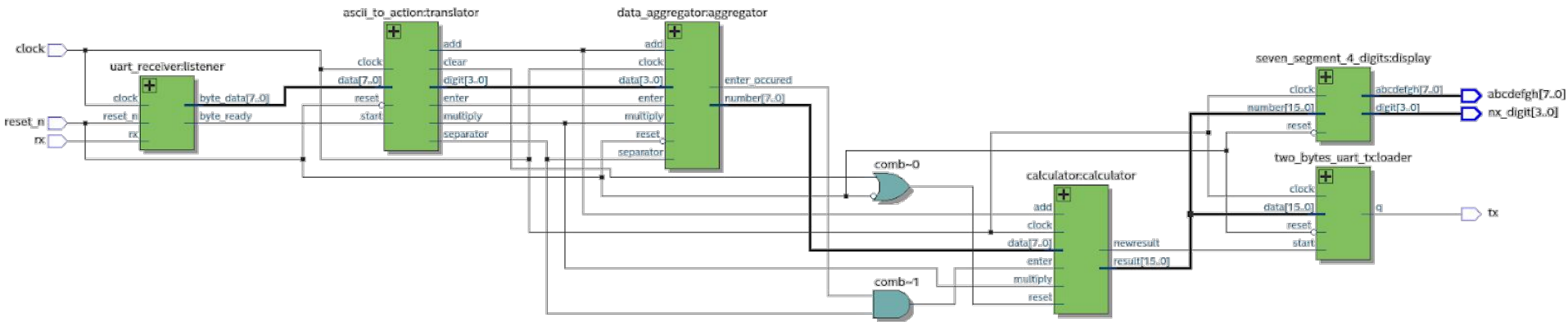

Код для плат предоставлен:

https://github.com/DigitalDesignSchool/2021dev/tree/main/Innopolis%20University/fpga_calculator_with_uart


Создание модуля ALU

```
1 module alu
2 (
3     input  [15:0] a,
4     input  [15:0] b,
5     input          multiply,
6     output [15:0] result,
7     output          overflow
8 );
9
10    wire [16:0] result_add = a + b;
11    wire [31:0] result_mul = a * b;
12
13    assign result  = multiply ?  result_mul [15: 0] : result_add [15:0];
14    assign overflow = multiply ? | result_mul [31:16] : result_add [16];
15
16 endmodule
17
```

Создание модуля stack

```
1 module stack
2 (
3     input  clock,
4     input  reset,
5     input  push,
6     input  pop,
7
8     input  [`word_width - 1:0] write_data,
9     output [`word_width - 1:0] read_data
10 );
11 reg [`word_width - 1:0] stack [0:`stack_size - 1];
12 reg [`stack_pointer_size - 1:0] stack_pointer;
13 assign read_data = stack [stack_pointer];
```

stack_pointer ->

 

push - добавить элемент в стек


pop - удалить элемент из стека

stack pointer - указатель на верхний элемент

Создание модуля stack

```
14  integer i;
15  always @(posedge clock) begin
16      if (reset) begin
17          stack_pointer <= 0;
18          for (i = 0; i < `stack_size; i = i + 1)
19              stack [i] <= 0;
20      end else
21          if (push) begin
22              if (stack_pointer == `stack_size - 1) begin
23                  stack [0] <= write_data;
24                  stack_pointer <= 0;
25              end else begin
26                  stack [stack_pointer + 1] <= write_data;
27                  stack_pointer <= stack_pointer + 1;
28              end
29          end else
30              if (pop) begin
31                  stack [stack_pointer] <= 0;
32                  if (stack_pointer == 0)
33                      stack_pointer <= `stack_size - 1;
34                  else
35                      stack_pointer <= stack_pointer - 1;
36              end
37      end
38  endmodule
```

stack_pointer ->

 

Создание модуля калькулятора

```
1 module calculator
2 (
3     input        clock,
4     input        reset,
5     input        enter,
6     input        add,
7     input        multiply,
8     input [ 7:0] data,
9     output        newresult,
10    output [15:0] result,
11    output        overflow,
12    output [ 3:0] error
13 );
14    assign error = 0;
```

enter - сигнал ввода числа

add - сигнал сложения
элементов

multiply - сигнал умножения
элементов

```
15    reg [15:0] alu_a;
16    reg [15:0] alu_b;
17    reg        alu_multiply;
18    wire [15:0] alu_result;
19    wire        alu_overflow;
20
21    alu alu
22    (
23        .a        ( alu_a        ),
24        .b        ( alu_b        ),
25        .multiply  ( alu_multiply ),
26        .result    ( alu_result   ),
27        .overflow  ( alu_overflow )
28    );
```

```
41    reg        stack_push;
42    reg        stack_pop;
43    reg [15:0] stack_write_data;
44    wire [15:0] stack_read_data;
45
46    stack stack
47    (
48        .clock      ( clock        ),
49        .reset      ( reset        ),
50        .push       ( stack_push   ),
51        .pop        ( stack_pop    ),
52        .write_data ( stack_write_data ),
53        .read_data  ( stack_read_data )
54    );
```

Создание модуля калькулятора

```
63  reg [15:0] oldresult = 0;
64  assign result      = stack_read_data;
65  assign newresult = (result != oldresult) && state == 0;
66
67  always @(*)
68  begin
69      alu_a          = r_alu_a;
70      alu_b          = r_alu_b;
71      alu_multiply   = r_alu_multiply;
72      stack_push     = 0;
73      stack_pop      = 0;
74      stack_write_data = data;
75      next_state     = state;
76
77      case (state)
78      0:
79          if (enter) begin
80              stack_push      = 1;
81              stack_write_data = data;
82          end else
83          if (add | multiply) begin
84              alu_a          = stack_read_data;
85              alu_multiply   = multiply;
86
87              stack_pop      = 1;
88              next_state     = 1;
89          end
```

```
90      1:
91          begin
92              alu_b          = stack_read_data;
93              stack_pop      = 1;
94              next_state     = 2;
95          end
96
97      2:
98          begin
99              stack_push     = 1;
100             stack_write_data = alu_result;
101             next_state     = 0;
102         end
103     endcase
104 end
```

Машина состояний для
работы со стеком

Создание модуля калькулятора

```
105 always @(posedge clock)
106 begin
107     if (reset)
108     begin
109         r_alu_a      <= 0;
110         r_alu_b      <= 0;
111         r_alu_multiply <= 0;
112         state        <= 0;
113         oldresult     <= 0;
114     end else begin
115         r_alu_a      <= alu_a;
116         r_alu_b      <= alu_b;
117         r_alu_multiply <= alu_multiply;
118         state        <= next_state;
119         oldresult     <= result;
120     end
121 end
122
123 endmodule
```

По положительному фронту
блока обновляем все
регистры

Задача 2 (25 минут)

Добавить в калькулятор новый оператор вычитания по модулю “-”.

Описание: Для добавления нового оператора нужно модифицировать следующие модули: `alu`, `calculator`, `ascii_to_action`, `top`.

Пример:

input: 1 5 2 + 4 * + 3 -
output: 1A

input: 5 2 * 5 3 * -
output: 5

Применение UART для отладки кода HDL

Метод отладки	Микроконтроллеры	ПЛИС
вывод требуемых значений на отображающее устройство платы	+	+
пошаговая отладка кода в IDE	+	+ (Microsemi)
онлайн мониторинг значений в IDE	+	-
мониторинг состояний пинов осциллографе, логическом анализаторе	+	+

Задача 3 (30 минут)

Считать значение с энкодера платы Pmod ENC и вывести считанное значение на семисегментный индикатор и на ComPort компьютера.

1. Скачать файл rotary_encoder.v из https://github.com/DigitalDesignSchool/ce2020labs/tree/master/day_8/common
2. Подключить плату Pmod ENC к плате с ПЛИС, использовать выводы 1,2,5,6.

На вывод 6 подать 3.3V с платы ПЛИС.



J1 Pinout	
	1 2 3 4 5 6
Pin 1	A
Pin 2	B
Pin 3	BTN
Pin 4	SWT
Pin 5	GND
Pin 6	VCC

Выполнение задачи №3



3. В Pin Planner среды разработки Quartus назначить номера пинов согласно подключения пинов 1,2 платы Pmod ENC на плату с ПЛИС.



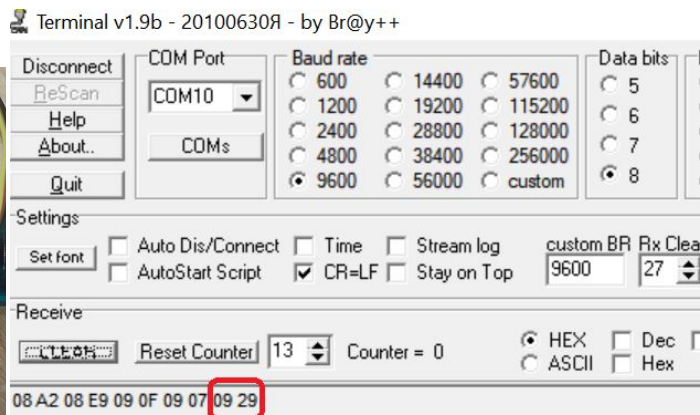 
4. Синтезировать измененный проект и прошить плату с ПЛИС.

Результат выполнения Задачи №3:

Вращая энкодер, выводится значение с него на семисегментный индикатор и в ComPort ПК.



Выполнение задачи №3

 

Выполнение задачи №3

```
1
2 module top (
3     input clock,
4     input reset_n,
5     input rx,
6     input encoder_a,
7     input encoder_b,
8
9     output reg      tx,
10    output reg [7:0] abcdefgh,
11    output reg [3:0] nx_digit
12 );
13
14    wire byte_ready;
15    wire [7:0] ascii_data;
16
17    wire [15:0] encoder_value;
18    wire [15:0] prev_encoder_value;
19
20
21    rotary_encoder encoder
22    (
23        .clk      (clock),
24        .reset    (~reset_n),
25        .a        (encoder_a),
26        .b        (encoder_b),
27        .value     (encoder_value)
28    );
29
```

```
57
58 // Prepare and accumulate data
59
60 reg [7:0] number;
61 reg enter_occured;
62
63 always @(posedge clock) begin
64     if (!reset_n) begin
65         number <= 8'b0;
66         enter_occured <= 1'b0;
67     end else if (enter) begin
68         number <= {number[3:0], digit};
69         enter_occured <= 1'b1;
70     end else if (add || multiply || error_ascii) begin
71         enter_occured <= 1'b0;
72     end else if (separator) begin
73         number <= 8'b0;
74     end
75     prev_encoder_value <= encoder_value;
76 end
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107 two_bytes_uart_tx loader (
108     .clock(clock),
109     .reset(~reset_n),
110     .start( (prev_encoder_value != encoder_value) ),// 1'b1
111     .data (encoder_value),// encoder_value
112
113
114     .q(tx)
115 );
116
117
```

**Дизайн-центр Электроники
и Микроэлектроники
на базе Университета Иннополис**

